

Energibokföring för drivna harmoniska ODE:er

Kirchhoffs effektbalans och en okänd komponent med $X = LRC$

Hob Nilre & Bo C. Herlin

2026-10-08

Sammanfattning

En tillagd term Xq''' tillför eller absorberar energi beroende på tecknet hos $Xq'''q'$. Exakta förlopp visar båda fallen. Valet $X = LRC$ skalar överföringen vid oförändrad rörelse men bestämmer inte dess riktning. Exempel med en hammare och ett roterande verktyg tillämpar samma regel. Komponentens fysiska identitet och återstående energibokföring lämnas öppna.

PDF created: 2026-10-08 17:19:34 UTC

Latest on GitHub: <https://github.com/hobnilre/physics-ode-energy>

Denna svenska version följer [den engelska originalartikeln](#).

1 Från spänningsbalans till effektkonton

Utgå från den drivna [LRC-mallen](#), avsnitt 2:

$$Lq'' + Rq' + \frac{q}{C} = f(t), \quad L, C > 0, \quad R \geq 0. \quad (1)$$

Här är q laddning, $i = q'$ ström, f drivspänning och L, R, C induktans, resistans respektive kapacitans. Koefficienterna är konstanta, förloppen glatta och primtecken anger tidsderivator. Med [konventionen för seriekoppling](#), avsnitt 1, multipliceras varje spänningsterm med samma ström. Sätt källan först och bokför kretsens effektbalans på rad 2, med motsatta överföringar på raderna 1 och 3:

$$\begin{cases} 1 : & \dots + Rq'i + \dots = 0, \\ 2 : & f(t)i - Lq''i - Rq'i - qi/C = 0, \\ 3 : & -f(t)i + \dots = 0. \end{cases} \quad (2)$$

Rad 1 hör till värmemottagaren och rad 3 till källan eller mottagaren; $fi < 0$ betyder att källan tar emot energi. Poster med motsatta tecken bokför varje överföring på båda sidor. För att visa att den totala energin är konstant behövs också de utelämnade energjändringarna per tidsenhet och lagarna för reservoarerna; ett föreskrivet $f(t)$ anger inte källans kapacitet.

2 När den tillagda termen tillför eller absorberar

Lägg till en fiktiv komponent med konstant $X > 0$ och okänd fysisk identitet:

$$Xq''' + Lq'' + Rq' + \frac{q}{C} = f(t). \quad (3)$$

Om Xq''' behandlas som dess spänningsbidrag tillkommer ett fjärde konto:

$$\begin{cases} 1: & \dots + Rq'i + \dots = 0, \\ 2: & f(t)i - Xq'''i - Lq''i - Rq'i - qi/C = 0, \\ 3: & -f(t)i + \dots = 0, \\ 4: & \dots + Xq'''i + \dots = 0. \end{cases} \quad (4)$$

Den mottagna effekten och bidraget till rad 2 blir då

$$P_X = Xq'''i, \quad P_{X \rightarrow 2} = -Xq'''i. \quad (5)$$

Eftersom $X > 0$ tillför komponenten effekt när $q'''i < 0$ och absorberar effekt när $q'''i > 0$. Ingen effekt överförs när produkten är noll. Över ett intervall gäller

$$W_X(t_0, t_1) = \int_{t_0}^{t_1} Xq'''(t)i(t) dt, \quad W_{X \rightarrow 2} = -W_X. \quad (6)$$

Positivt W_X är mottagen nettoenergi; negativt W_X är tillförd nettoenergi. Integralen bestämmer överföringen, medan resten av rad 4 lämnas öppen.

Välj $L = 1 \text{ H}$, $R = 1 \text{ } \Omega$, $C = 1 \text{ F}$ och $X = 1 \text{ H s}$. Sätt $u = t/(1 \text{ s})$ och bestäm $f(t)$ genom att sätta in varje valt förlopp i (3).

Tillförsel. För

$$q = (1 \text{ C}) \sin u, \quad i = (1 \text{ A}) \cos u, \quad q''' = -(1 \text{ A/s}^2) \cos u, \quad (7)$$

tar de induktiva och kapacitiva termerna ut varandra, liksom resistans- och X -termerna, vilket ger $f(t) = 0$. Därmed gäller

$$P_X = -(1 \text{ W}) \cos^2 u, \quad W_X(0, 2\pi \text{ s}) = -(1 \text{ J}) \int_0^{2\pi} \cos^2 u du = -\pi \text{ J}. \quad (8)$$

Vid $t = 0$ tillför komponenten 1 W ; under en period tillför den $\pi \text{ J}$. Här är $P_X = -Ri^2$ i varje ögonblick, så överföringen täcker resistorns energiupptag. Ekvationen anger inte dess fysiska energikälla.

Absorption. På $0 \leq t \leq 1 \text{ s}$ väljs

$$q = (1 \text{ C}) \frac{u^3}{6}, \quad i = (1 \text{ A}) \frac{u^2}{2}, \quad q''' = 1 \text{ A/s}^2. \quad (9)$$

Nu gäller

$$f(t) = (1 \text{ V}) \left(1 + u + \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{6} \right), \quad P_X = (1 \text{ W}) \frac{u^2}{2}, \quad (10)$$

och

$$W_X = (1 \text{ J}) \int_0^1 \frac{u^2}{2} du = \frac{1}{6} \text{ J}. \quad (11)$$

Vid $t = 1 \text{ s}$ är $P_{X \rightarrow 2} = -1/2 \text{ W}$. Samma positiva koefficient tillför energi i sinusförloppet och absorberar den i detta polynomförlopp.

3 Vad valet $X = LRC$ ändrar

För $(a, b, c) = (L, R, 1/C)$ väljer *ODE Coefficient Synthesis*, avsnitt 1–3,

$$X = A_3 = A_{-1,3} = \frac{ab}{c} = LRC > 0. \quad (12)$$

Här är $R > 0$. Eftersom RC har tidsenhet gäller $[X] = \text{H s}$, och Xq''' är en spänning. Ekvation (5) blir $P_{X \rightarrow 2} = -LRC q''' i$.

Håll $q(t)$ fast, inklusive amplitud och tidsskala. Ett större LRC förstärker då överföringen i den riktning som $q''' i$ redan bestämmer. Arbetet, med sitt tecken, skalas på samma sätt över ett fast intervall. Med oberoende positiva parametergränser fås störst absolutbelopp vid alla tre övre gränserna; utan gränser finns inget ändligt maximum. Beräkna om $f(t)$ för att behålla den valda rörelsen.

För $q = Q \sin(\omega t)$, med $Q, \omega > 0$, gäller

$$q''' = -\omega^2 i, \quad P_{X \rightarrow 2} = LRC \omega^2 i^2 \geq 0. \quad (13)$$

Alla positiva val gör att X tillför effekt, utom vid strömmens nollställen. Absorption kräver ett annat derivatatecken, som i (9). I förhållande till resistorns effektupptag gäller, vid $i \neq 0$,

$$\frac{|P_{X \rightarrow 2}|}{Ri^2} = LC \left| \frac{q'''}{i} \right|. \quad (14)$$

Kvoten är $LC\omega^2$ för ett sinusförlopp. Ett större R skalar båda effekterna lika mycket; bara L och C ändrar deras kvot vid oförändrad rörelse.

Använd det tillförande fallet i avsnitt 2 vid $t = 0$ och det absorberande fallet vid $t = 1$ s, med drivspänningen omräknad för varje rad.

Tabell 1. Bidrag $P_{X \rightarrow 2}$ med bevarat tecken för samma två förlopp.

(L, R, C) i (H, Ω , F)	X (H s)	Tillförsel (W)	Absorption (W)
(1, 1, 1)	1	+1	−1/2
(1, 2, 1)	2	+2	−1
(2, 2, 2)	8	+8	−4

Med $1 \leq L/(1 \text{ H}), R/(1 \Omega), C/(1 \text{ F}) \leq 2$ ger sista raden störst absolutbelopp i båda fallen. Samma integraler ger 8π J tillförd energi per sinusperiod och $4/3$ J absorberad energi över polynomförloppets intervall.

Om drivningen och begynnelsevillkoren i stället hålls fasta ändras även rörelsen när koefficienterna ändras. Att maximera enbart LRC säger då ingenting om den största överföringen.

4 Hammare och spik

Låt x vara hammarytans och spikhuvudets förskjutning under en kontaktfas med glatt förlopp, $v = x'$, och $m, d, k > 0$ massa, effektivt motstånd respektive styvhet. *Översättningen mellan domäner*, avsnitt 2–3, ersätter (L, R, C) med $(m, d, 1/k)$:

$$X_h x''' + m x'' + d x' + k x = F(t), \quad X_h = \frac{md}{k}. \quad (15)$$

Anta att den okända komponenten verkar inuti hammaren. Dess mottagna effekt är $X_h x''' v$; skalningen vid fast rörelse i avsnitt 3 blir md/k .

Tänk på m som hammarens tyngd, d som det motstånd den rörliga spiken möter och k som styvheten i kontakten, arbetsstycket och underlaget. Här beskriver dv motståndsförluster med en enkel hastighetsberoende kraft, medan kx är den återförande kraften från elastisk eftergivlighet. Det ovana x''' anger hur snabbt accelerationen ändras. Medan hammarhuvudet rör sig framåt ger en allt kraftigare inbromsning $x''' v < 0$, så att den okända komponenten tillför effekt; när inbromsningen avtar blir tecknet det motsatta, så att komponenten absorberar effekt.

För $F = 0$, $x(0) = 0$, $v(0) = v_0 > 0$ och $x''(0) = 0$, sätt $\omega = \sqrt{k/m}$. Fram till första stoppet gäller

$$x(t) = \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t), \quad 0 \leq t \leq t_* := \frac{\pi}{2\omega}. \quad (16)$$

Då är $mx'' + kx = 0$ och $X_h x''' + dv = 0$, vilket ger

$$W_{X_h} = \int_0^{t_*} X_h x''' v dt = - \int_0^{t_*} dv^2 dt = - \frac{\pi dv_0^2}{4\omega} = -W_d. \quad (17)$$

Komponenten tillför motståndsarbetet från sitt ospecificerade konto.

För att förstå detta idealiserade slag genom sådant vi känner igen, ändra en koefficient i taget och håll de andra två och hastigheten v_0 vid anslaget oförändrade. Hammarhuvudet förflyttas $x(t_*) = v_0/\omega$ fram till sitt första stopp.

Ett större m motsvarar en tyngre hammare. Vid samma hastighet hos hammarhuvudet är trögheten större: det tar längre tid att stanna och huvudet rör sig längre. Ett mindre m ger en kortare förflyttning och ett tidigare stopp. Den större massan ökar också X_h ; vid dessa slag tillför den okända komponenten mer arbete när motståndet verkar över den längre förflyttningen. Samma hastighet vid anslaget innebär inte att det krävs samma ansträngning för att svinga den tyngre hammaren.

Ett större d motsvarar starkare motstånd vid samma hastighet—som när en spik kärvar mer. Ett mindre d motsvarar att spiken går lättare. Extra motstånd skulle ändra en vanlig hammares rörelse. I just detta slag ger dock ett större d också ett större X_h , så att den okända komponenten tillför precis det extra motståndsarbetet. Stopptiden och hammarhuvudets förflyttning förblir oförändrade, medan motståndsarbetet och komponentens tillförda arbete båda ökar i proportion till d . Om d minskar, minskar båda. Att termerna tar ut varandra är den antagna komponentens särskilda förutsägelse för det angivna rörelseförloppet.

Ett större k motsvarar ett fastare underlag: en bräda med stöd nära spiken ger efter mindre än en som kan böjas under slaget. Vid en given förskjutning blir den återförande kraften större, och detta idealiserade slag stannar tidigare efter en kortare förflyttning. Ett mindre k låter rörelsen pågå längre och nå längre. Eftersom eftergivligheten är $1/k$ minskar ett fastare underlag X_h och, vid dessa slag, det arbete som den okända komponenten tillför; ett mjukare underlag ökar båda. Extra förflyttning hos hammarhuvudet kan vara elastisk böjning av stödet. Spikens bestående inträngningsdjup förblir obestämt i modellen.

5 Roterande utgång vid föreskriven rörelse

För utgångens vinkel θ och vinkelhastighet $\Omega = \theta'$ görs bytet $(q, L, R, C, f) \mapsto (\theta, J, d, 1/k, \tau_h)$ i (3). Här är $J, d, k > 0$ utgångens tröghetsmoment, dämpning och vridstyvhets; τ_h är föreskrivet hammarmoment och J omfattar inte hammaren. Den antagna komponenten inuti verktyget har $X_r = Jd/k$. Låt τ_X och τ_0 vara de moment som krävs för samma rörelse med respektive utan komponenten. Skillnaden i tillfört arbete är

$$\Delta W_h = \int_{t_0}^{t_1} (\tau_X - \tau_0) \Omega dt = \int_{t_0}^{t_1} X_r \theta''' \Omega dt = W_{X_r}. \quad (18)$$

Tillfört arbete från komponenten minskar alltså det hammararbete som krävs för denna rörelse.

För $\theta = \Theta \sin(\omega t)$, $\Theta, \omega > 0$, och $T = \pi/(2\omega)$ ger sambandet $\theta''' = -\omega^2 \Omega$

$$\begin{aligned} W_{X_r} &= \int_0^T X_r \theta''' \Omega dt = -\frac{\pi X_r \Theta^2 \omega^3}{4}, \\ W_d &= \int_0^T d \Omega^2 dt = \frac{\pi d \Theta^2 \omega}{4}, \quad \frac{-W_{X_r}}{W_d} = \frac{J \omega^2}{k}. \end{aligned} \quad (19)$$

När $J \omega^2/k \leq 1$ ger en vanlig modell samma moment vid denna rörelse med icke-negativ dämpning

$$d_{\text{eff}} = d - X_r \omega^2 = d \left(1 - \frac{J \omega^2}{k} \right). \quad (20)$$

Till exempel ger $J \omega^2/k = 1/10$ att $d_{\text{eff}} = 9d/10$ och $W_{X_r} = -W_d/10$. Komponentens tillfört arbete som minskad dämpning i stället undviker att dissipera. Jämförelsen anpassar drivningen så att rörelsen blir densamma; hammarens förberedelse och det okända kontot ingår inte.

Referenser

1. H. Nilre och B. C. Herlin (2026). [The ODE Template and Its Domain Equivalents](#).
2. H. Nilre och B. C. Herlin (2026). [ODE Coefficient Synthesis](#).
3. H. Nilre och B. C. Herlin (2026). [Interconnecting Series and Parallel ODEs](#).